
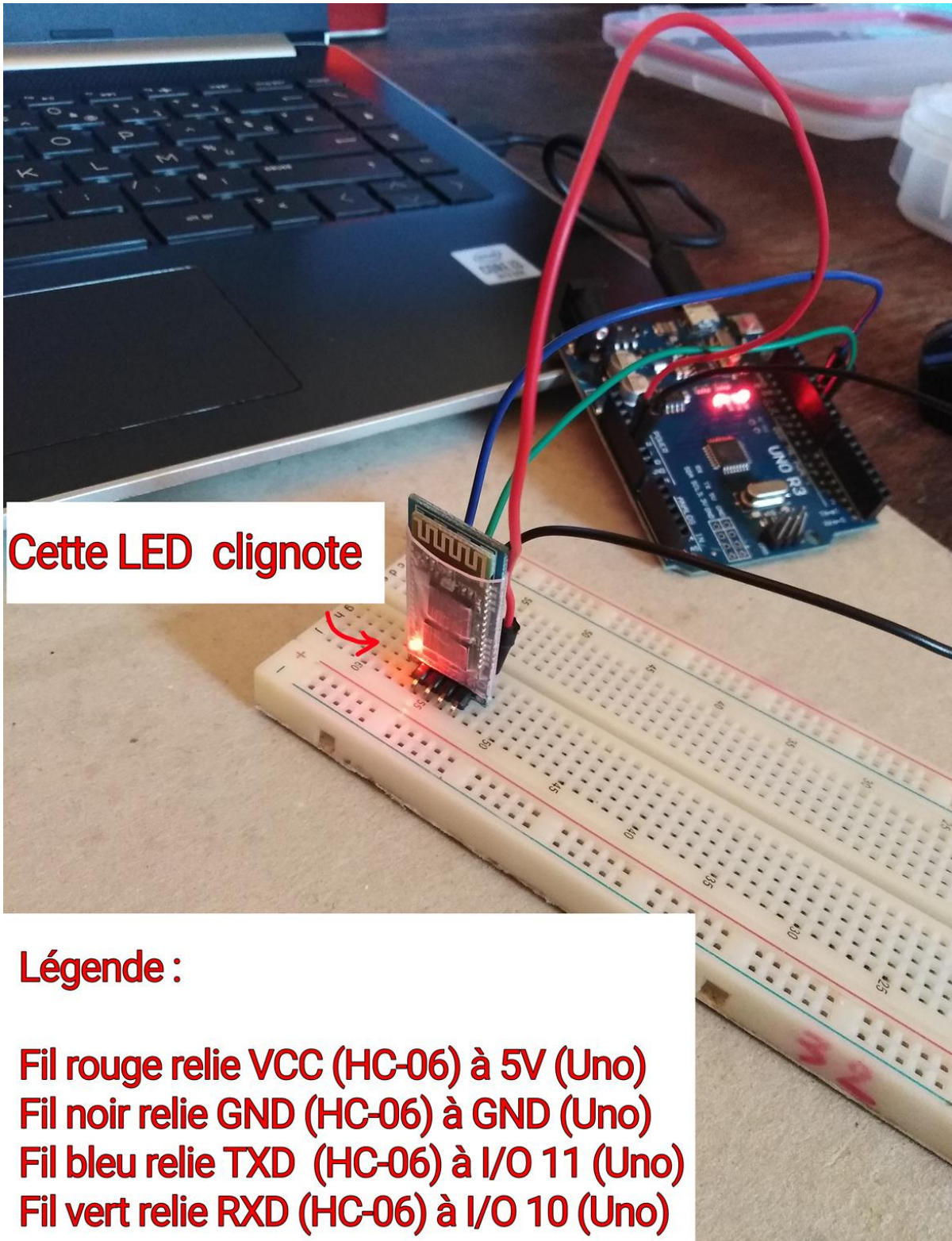


# Projet Arduino: Maison connectée

Photos montage (01/12/2021)

Par Nathan PERDOUX

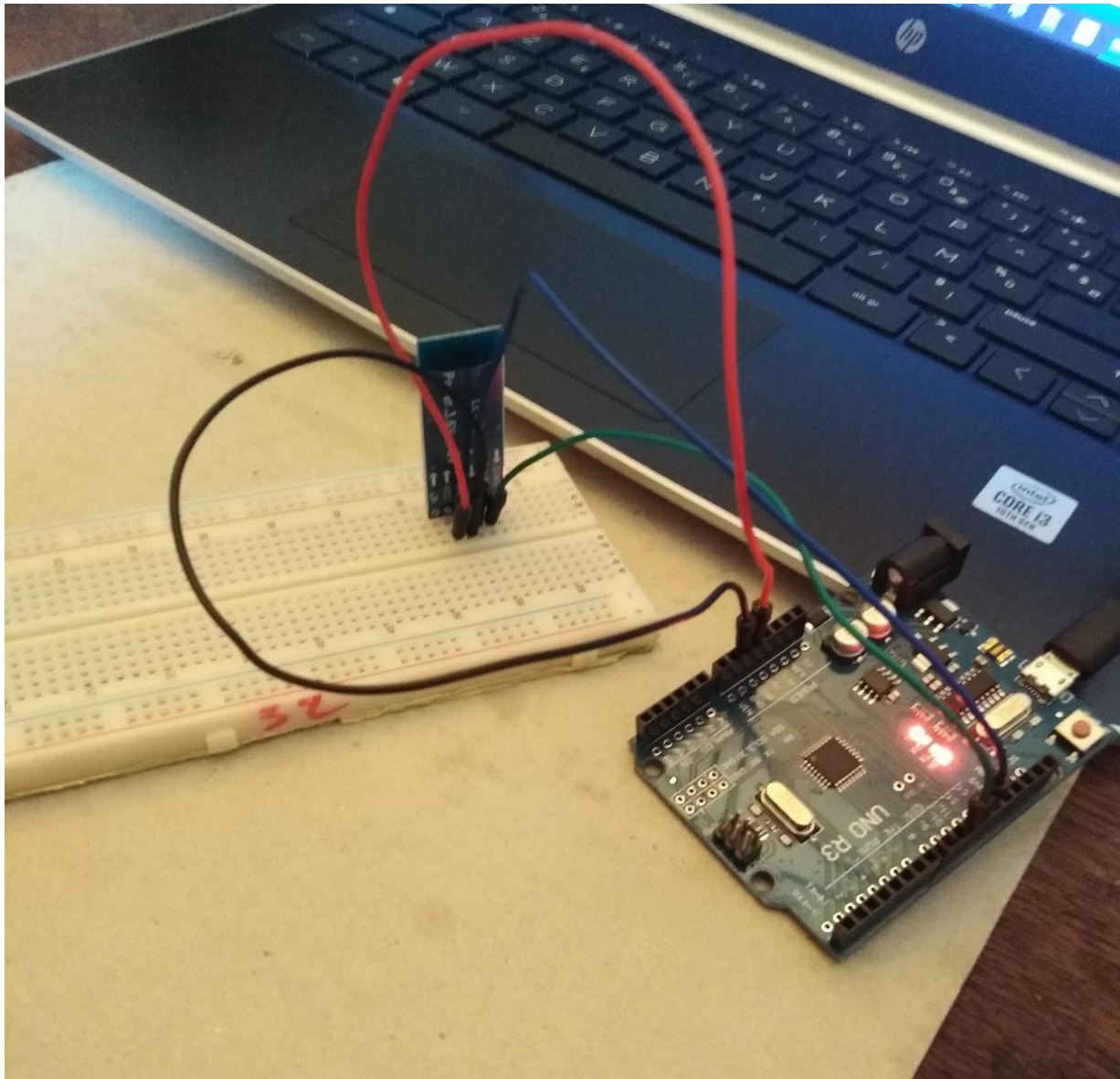



### Légende :

Fil rouge relie VCC (HC-06) à 5V (Uno)  
Fil noir relie GND (HC-06) à GND (Uno)  
Fil bleu relie TXD (HC-06) à I/O 11 (Uno)  
Fil vert relie RXD (HC-06) à I/O 10 (Uno)